

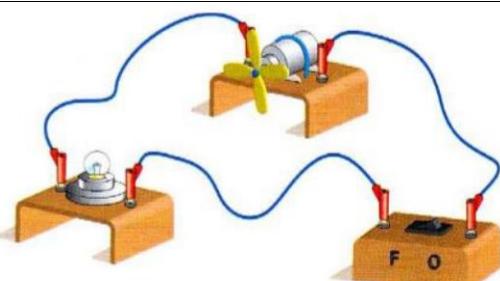

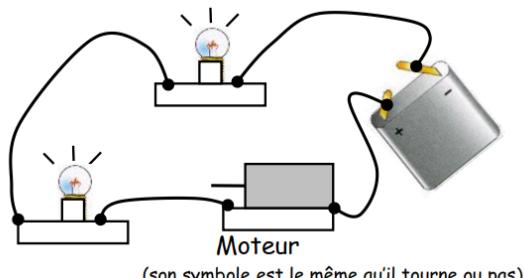
## Objectif :

Savoir schématiser un circuit électrique à une boucle.



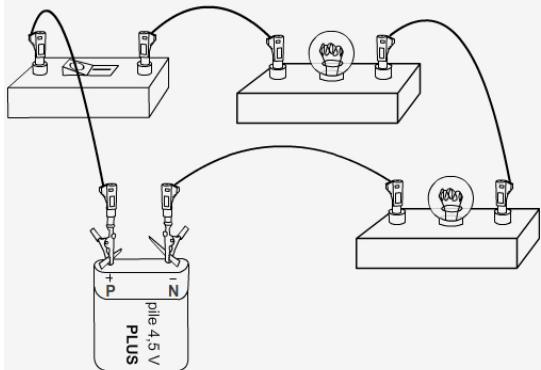Expliquer pourquoi ce circuit ne fonctionne pas :

